Experiment 4: Transistor AC Amplifiers

Malachy Crossan & Brandon Saavedra

EEE3307-C0013: Electronics I

Due Date: 2026-10-27
Last modified: 2026-11-10

4.A Objective

To study AC Amplifiers.

4.B Pre-laboratory

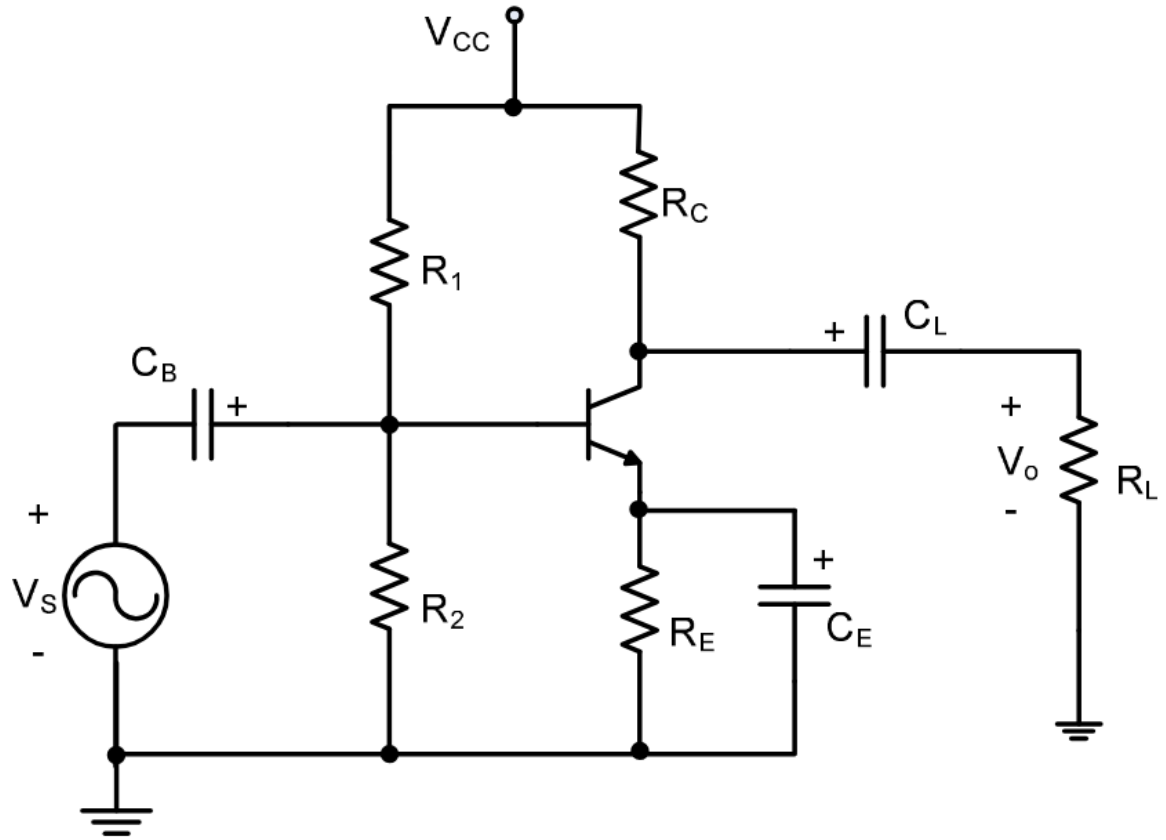


Fig. 1

$$V_{CC} = 12V$$
$$R_C = 6.2k\Omega$$
$$R_E = 1.8k\Omega$$
$$R_L = 2.2k\Omega$$

Eq 1

4.B.1 Calculate R_1 and R_2

$$I_{CQ} \approx 1mA$$
$$R_{BB} = 0.1 \times (\beta + 1) \times R_E$$
$$R_1 = 120k\Omega$$
$$R_2 = 36k\Omega$$

Eq 2

4.C Conclusion